Langenbrettach, 27.03.2013
Matthias Bopp

Quellenumschalter für diverse Referenzfrequenzquellen

Da ich für meine Empfänger und Messgeräte hochgenaue Referenzfrequenzen benötige habe ich mich entschieden einen Umschalter mit Mehrfachverteiler zu bauen. Die Schaltung beruht auf einem Konzept stammt von Alois Ochojski (sk) welches er ursprünglich als Videoquellenumschalter entwickelt hatte. Ich habe es leicht modifiziert und für meine Zwecke angepasst.

Hier das Schaltbild:

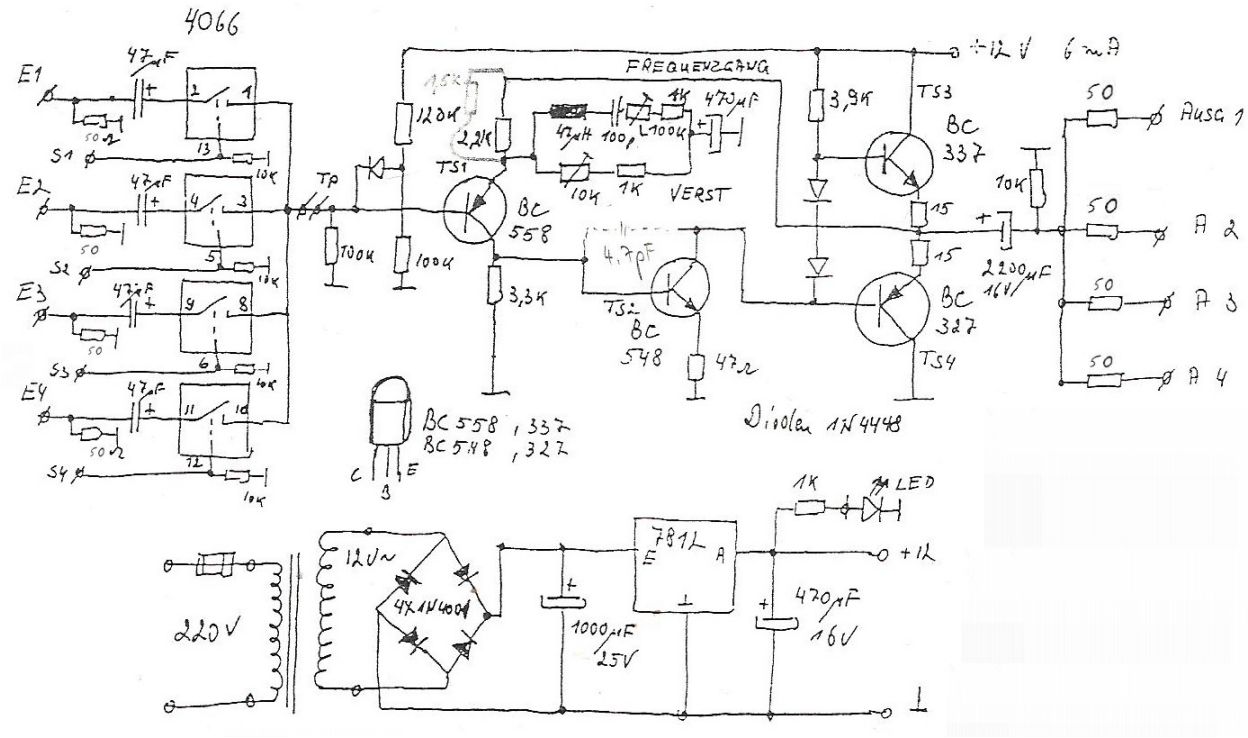

Eingebaut ist das Teil in ein Standardgehäuse von Isert. Hier einige Bilder des Gehäuses:

Ich freue mich stets über Rückmeldung und beantworte gerne auch Fragen (vorzugsweise per Email).

Viele Grüße

Matthias Email: DD1US@AMSAT.ORG Homepage: http://www.dd1us.de